
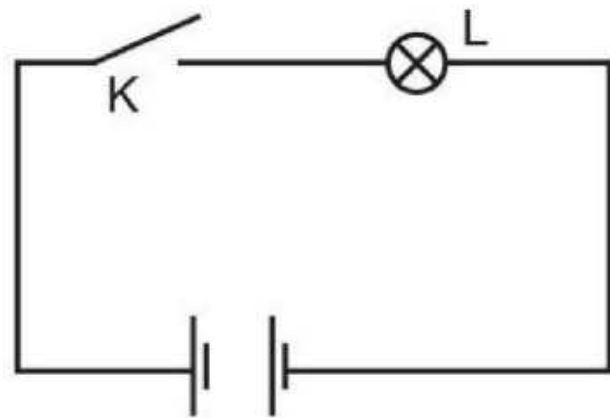


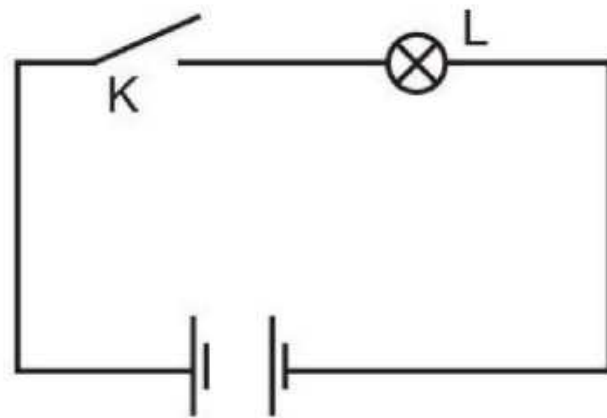

Direct current means that the direction of the current does not change periodically with time, flowing from the positive electrode to the negative electrode, but the magnitude of the current may change.

The circuit powered by a DC power supply is called a DC circuit, which is mainly a closed circuit composed of a DC power supply and a load. Alternating current is a voltage or current that changes periodically in magnitude and direction over time. The circuit through which alternating current flows is called an alternating current circuit.

AC circuits are commonly used in people's daily life and production, including single-phase AC circuits and three-phase AC circuits.



Gleichstrom bedeutet, dass die Richtung des Stroms

ändert sich nicht periodisch mit der Zeit

vom Pluspol zum Minuspol fließend

aber die Stärke des Stroms kann sich ändern.

Die von einer Gleichstromquelle gespeiste Schaltung wird als Gleichstromkreis bezeichnet, der hauptsächlich aus einem geschlossenen Stromkreis besteht, der aus einer Gleichstromquelle besteht.

und eine Last. Wechselstrom ist eine Spannung oder ein Strom, der sich in Größe und Richtung über die Zeit periodisch ändert.


Die Schaltung, durch die Wechselstrom fließt, wird als Wechselstromkreis bezeichnet.

Ein Wechselstromkreis.

Wechselstromkreise werden im täglichen Leben der Menschen häufig eingesetzt und

Produktion, einschließlich einphasiger Wechselstromkreise

und dreiphasige Wechselstromkreise.

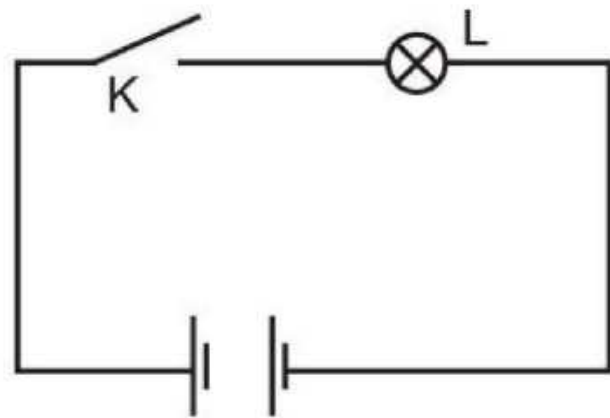

Corriente continua significa que la dirección de la corriente

no cambia periódicamente con el tiempo,

Fluyendo desde el electrodo positivo al electrodo negativo.

pero la magnitud de la corriente puede cambiar.

El circuito alimentado por una fuente de alimentación de CC se denomina circuito de CC, que es principalmente un circuito cerrado compuesto por una fuente de alimentación de CC.


y una carga. La corriente alterna es un voltaje o corriente que cambia periódicamente en magnitud y dirección a lo largo del tiempo.

El circuito por el que fluye la corriente alterna se llama un circuito de corriente alterna.

Los circuitos de corriente alterna se utilizan comúnmente en la vida diaria de las personas y

Producción, incluyendo circuitos de CA monofásicos.

y circuitos trifásicos de CA.

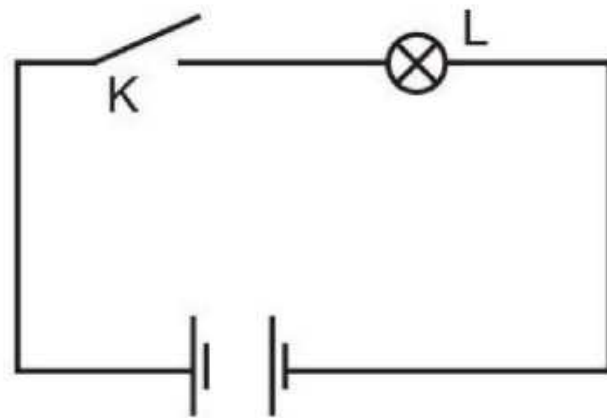


Courant continu signifie que la direction du courant ne change pas périodiquement avec le temps s'écoulant de l'électrode positive vers l'électrode négative mais l'amplitude du courant peut changer.

Le circuit alimenté par une alimentation électrique CC est appelé circuit CC, qui est principalement un circuit fermé composé d'une alimentation électrique CC

et une charge. Le courant alternatif est une tension ou un courant qui varie périodiquement en amplitude et en direction au fil du temps.

Le circuit par lequel circule le courant alternatif est appelé un circuit à courant alternatif

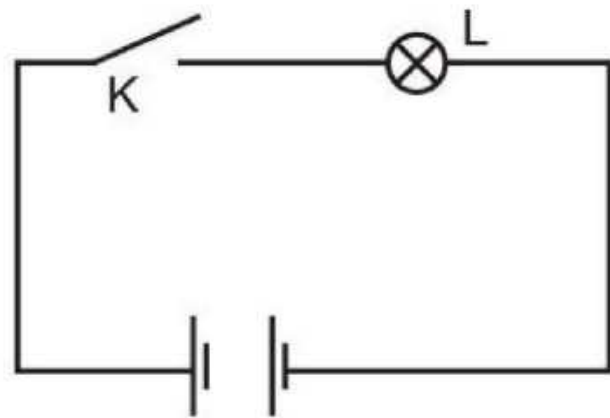Les circuits CA sont couramment utilisés dans la vie quotidienne des gens et production, y compris les circuits monophasés AC et les circuits triphasés en courant alternatif.




La corrente continua indica che la direzione della corrente non cambia periodicamente nel tempo, che scorre dall'elettrodo positivo all'elettrodo negativo ma l'intensità della corrente potrebbe variare.

Il circuito alimentato da un alimentatore DC è noto come circuito DC, che è principalmente un circuito chiuso composto da un alimentatore DC.

La corrente alternata è una tensione o una corrente che varia periodicamente in ampiezza e direzione nel tempo.

Il circuito attraverso il quale scorre la corrente alternata è chiamato un circuito a corrente alternata.

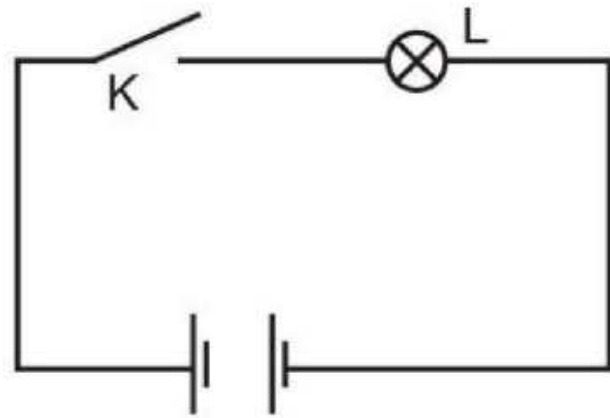I circuiti in corrente alternata sono frequentemente utilizzati nella vita quotidiana delle persone e produzione, comprese le circuiti AC monofase e circuiti AC trifase.



직류는 전류의 방향이

시간이 지나도 주기적으로 변하지

않습니다.
양쪽에서 음극으로 흐르는

하지만 전류의 크기는 변할 수 있습니다.

DC 전원 공급 장치로 구동되는 회로를 DC 회로라고 하며,
이는 주로 DC 전원 공급 장치로 구성된 폐쇄 회로입니다.

그리고 부하. 교류는 시간이 지남에 따라 크기와
방향이 주기적으로 변하는 전압 또는 전류입니다.


교류가 흐르는 회로를

교류 회로

AC 회로는 사람들의 일상 생활에서 흔히 사용됩니다.

생산, 단상 AC 회로 포함

그리고 3상 AC 회로.

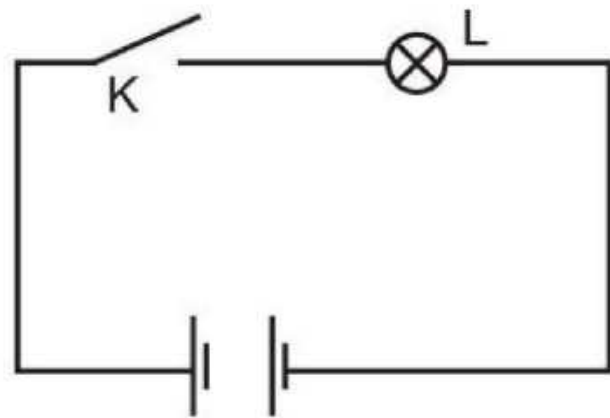

直流とは、電流の流れる方向を指します。

時間とともに定期的に変わることはありません。

正極から負極へ流れる

しかし、電流の大きさは変わる可能性があります。

直流電源によって供給される回路は直流回路と呼ばれ、主に直流電源で構成された閉回路です。

交流は、時間の経過とともに大きさと方向が周期的に変化する電圧または電流です。


交流が流れる回路は、こう呼ばれます

交流回路

交流回路は人々の日常生活でよく使われています。

生産、単相交流回路を含む

および三相交流回路。

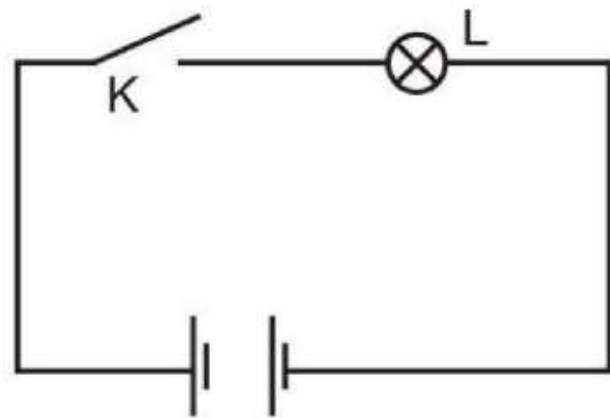

Likström innebär att strömmens riktning

ändras inte periodiskt över tid,

flyter från den positiva elektroden till den negativa elektroden


men strömstyrkan kan förändras.

Kretsen som drivs av en likströmskälla kallas en likströmskrets, som huvudsakligen är en sluten krets bestående av en likströmskälla.

och en belastning. Växelström är en spänning eller ström som periodiskt förändras i storlek och riktning över tid.

Kretsen genom vilken växelström flyter kallas en växelströmskrets.

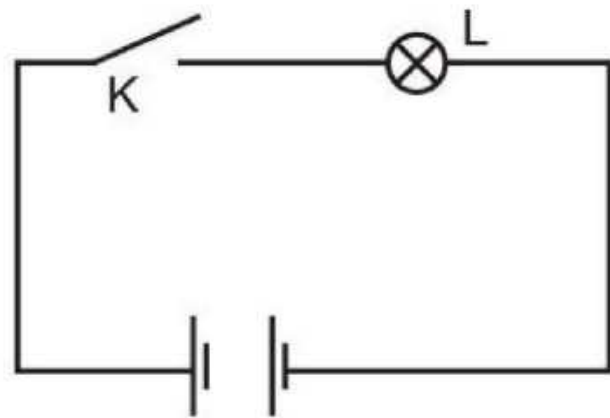AC-kretsar används ofta i människors vardag och produktion, inklusive enfasiga växelströmskretsar och trefas växelströmskretsar.



Stejnosměrný proud znamená, že směr proudu

nemění se periodicky v čase

proudící z kladného pólu k zápornému pólu

ale velikost proudu se může měnit.

Obvod napájený z DC zdroje se nazývá DC obvod, což^v je v podstatě uzavřený obvod složený z DC zdroje.

a zátěží. Strídavý proud je napětí nebo proud, který se v čase periodicky mění v amplitudě a směru.

Obvod, kterým protéká střídavý proud, se nazývá obvod střídavého proudu

Obvody střídavého proudu se běžně používají v každodenním životě a

Výroba, včetně jednofázových AC obvodů

a třífázové střídavé obvody.

التيار المباشر يعني أن اتجاه التيار

لا يتغير بشكل دوري مع مرور الوقت

متدفقة من القطب الموجب إلى القطب السالب

.لكن شدة التيار قد تتغير

الدائرة التي تعمل بواسطة مصدر طاقة تيار مستمر تسمى دائرة تيار مستمر وهي في الأساس دائرة مغلقة تتكون من مصدر طاقة تيار مستمر ،

وحمل. التيار المتناوب هو جهد أو تيار يتغير دوريا في المقدار والاتجاه مع مرور الوقت


الدائرة التي يمر خلالها التيار المتردد تسمى


دائرة تيار متناوب

تستخدم دوائر التيار المتردد بشكل شائع في الحياة اليومية للناس و

الإنتاج ، بما في ذلك دوائر التيار المتردد أحادية الطور

.ودوائر التيار المتردد ثلاثية الطور

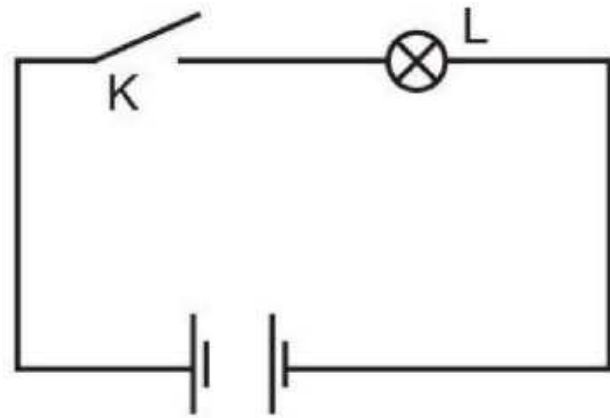

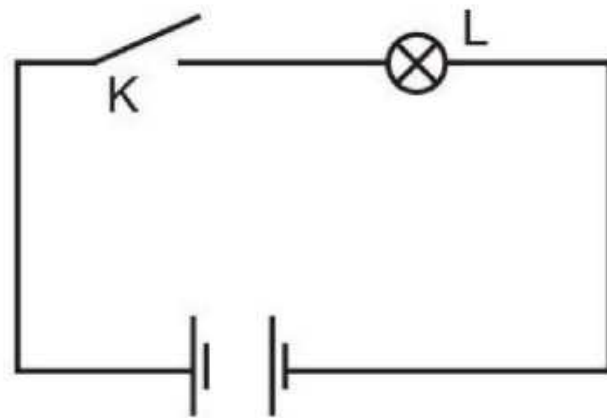

Prąd stały oznacza, że kierunek przepływu prądu

nie zmienia się okresowo z czasem

przepływający od elektrody dodatniej do elektrody ujemnej


ale wielkość prądu może się zmienić.

Obwód zasilany przez zasilacz prądu stałego nazywany jest obwodem prądu stałego, który jest głównie zamkniętym obwodem złożonym z zasilacza prądu stałego

i obciążenie. Prąd przemienny to napięcie lub prąd, które okresowo zmieniają się co do wielkości i kierunku w czasie.

Obwód, przez który przepływa prąd przemienny, nazywa się obwód prądu przemiennego

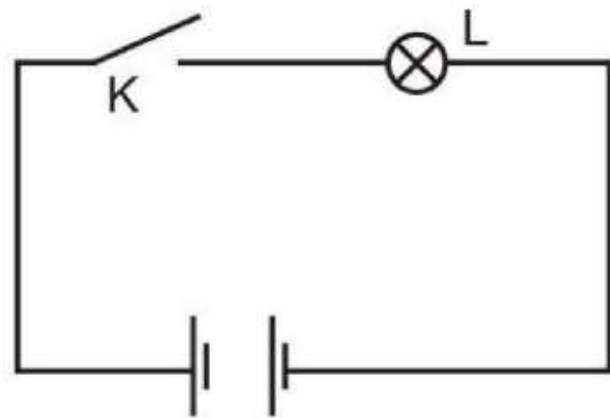Obwody prądu przemiennego są powszechnie stosowane w codziennym życiu ludzi i produkcja, w tym jednofazowe obwody prądu przemiennego i obwody trójfazowe prądu przemiennego.



Gelijkstroom betekent dat de richting van de stroom

verandert niet periodiek met de tijd,

stromend van de positieve elektrode naar de negatieve elektrode


maar de sterkte van de stroom kan veranderen.

De schakeling die wordt aangedreven door een gelijkstroomvoeding wordt een gelijkstroomcircuit genoemd, dat voornamelijk een gesloten circuit is dat bestaat uit een gelijkstroomvoeding.

en een belasting. Wisselstroom is een spanning of stroom die periodiek van grootte en richting verandert in de tijd.

De schakeling waarlangs wisselstroom stroomt, wordt genoemd een wisselstroomcircuit.

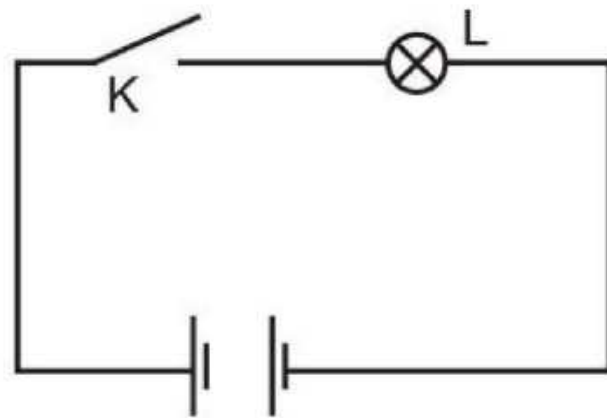AC-circuits worden vaak gebruikt in het dagelijks leven van mensen en productie, inclusief enkel-fase wisselstroomcircuits en driefasige wisselstroomcircuits.



Jævnstrøm betyder, at strømmens retning

ændres ikke periodisk med tiden,

strømmer fra den positive elektrode til den negative elektrode


men størrelsen af den aktuelle strøm kan ændre sig.

Kredsløbet, der drives af en jævnstrømsforsyning, kaldes et jævnstrømskredsløb, som hovedsageligt er et lukket kredsløb bestående af en jævnstrømsforsyning.

og en belastning. Vekselstrøm er en spænding eller strøm, der ændrer sig periodisk i størrelse og retning over tid.

Den kredsløb, hvorigennem vekselstrøm flyder, kaldes en vekselstrømskreds.

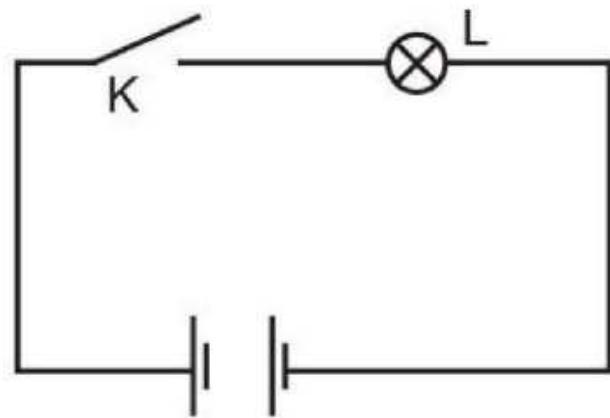Vekselstrømskredsløb bruges almindeligt i folks dagligdag og produktion, herunder enfasede vekselstrømskredsløb og trefasede vekselstrømskredsløb.



Egyenáram azt jelenti, hogy az áram iránya

nem változik időszakosan az idővel,

a pozitív elektródról a negatív elektródra áramlik

de a jelenlegi nagysága megváltozhat.

Az egyenáramú tápegységgel működtetett áramkört egyenáramú áramkörnek nevezzük, amely elsősorban egy egyenáramú tápegységből álló zárt áramkör.

és egy terhelés. A váltakozó áram egy olyan feszültség vagy áram, amely nagyságában és irányában periodikusan változik az idő függvényében.


A váltakozó áram által átfolyt áramkör neve

váltóáramú áramkör

Az áramkörök gyakran használatosak az emberek mindennapi életében és

termelés, beleértve az egyfázisú váltakozó áramú áramköröket

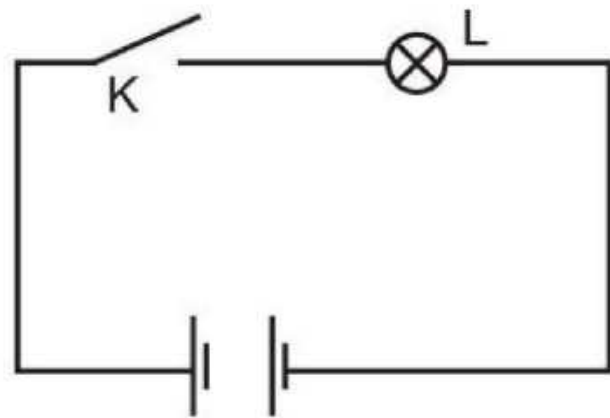és háromfázisú váltakozó áramú áramkörök.



Corrente contínua significa que a direção da corrente

não muda periodicamente com o tempo,

fluindo do eletrodo positivo para o eletrodo negativo


mas a magnitude da corrente pode mudar.

O circuito alimentado por uma fonte de alimentação CC é chamado de circuito CC, que é principalmente um circuito fechado composto por uma fonte de alimentação CC.

e uma carga. A corrente alternada é uma tensão ou corrente que muda periodicamente em magnitude e direção ao longo do tempo.

O circuito através do qual a corrente alternada flui é chamado de um circuito de corrente alternada.

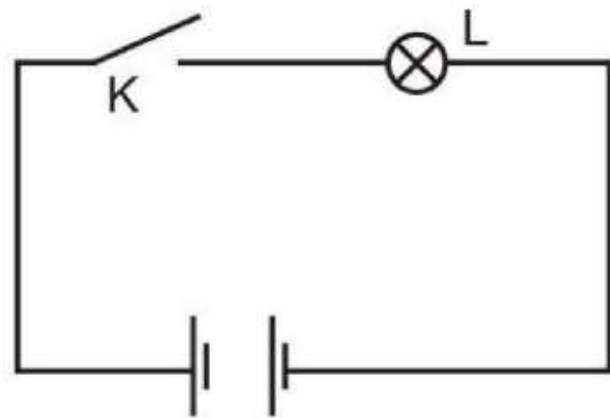Os circuitos de corrente alternada são comumente usados no dia a dia das pessoas e produção, incluindo circuitos CA monofásicos e circuitos trifásicos de CA.



Το συνεχές ρεύμα σημαίνει ότι η κατεύθυνση του ρεύματος

δεν αλλάζει περιοδικά με τον χρόνο,

ρεεί από τον θετικό ηλεκτροδίο στον αρνητικό ηλεκτροδίο

αλλά το μέγεθος του ρεύματος μπορεί να αλλάξει.

Το κύκλωμα που τροφοδοτείται από μια πηγή συνεχούς ρεύματος ονομάζεται κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, το οποίο είναι κυρίως ένα κλειστό κύκλωμα που αποτελείται από μια πηγή συνεχούς ρεύματος,

και ένα φορτίο. Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι μια τάση ή ρεύμα που αλλάζει περιοδικά σε μέγεθος και κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου.

Το κύκλωμα μέσω του οποίου ρεεί εναλλασσόμενο ρεύμα ονομάζεται ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Τα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και

Παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων μονοφασικών κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος

και τριφασικά κυκλώματα AC.